
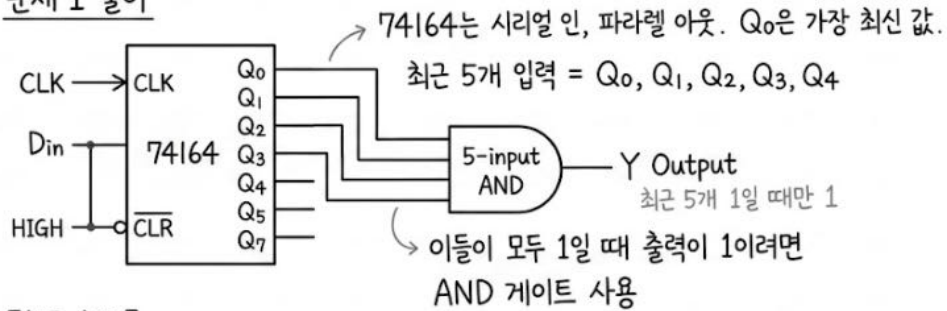


1. 74164 시프트 레지스터를 이용해서 최근 5개의 입력이 모두 1이면 출력 1을 내는 프로그램을 설계해라.



### 문제 1 풀이

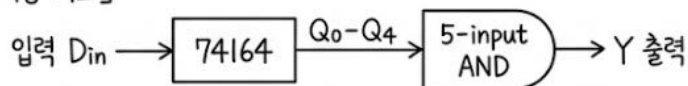

### [최종 회로]



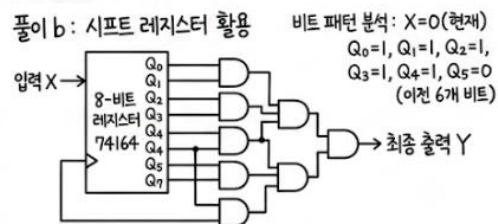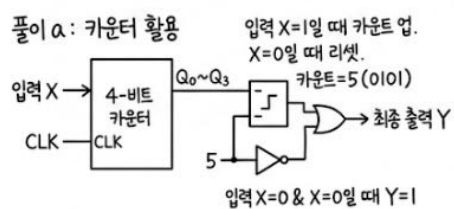4. 입력이 정확히 5클럭 동안에 1이면 출력이 1이 되는 시스템을 설계하라.  
 조합논리 블록 이외에도 다음과 같은 것들을 이용할 수 있다.  
 a. 하나의 4비트 카운터  
 b. 하나의 8비트 시프트 레지스터



11. 최근 4개의 입력 중에서 적어도 3개(현재 값 포함)가 1이면 출력 z가 1인 시스템의 블록도를 보여라. 상태표나 상태도는 보일 필요는 없고, 어떤 종류의 플립플롭과 게이트도 사용할 수 있다.

