
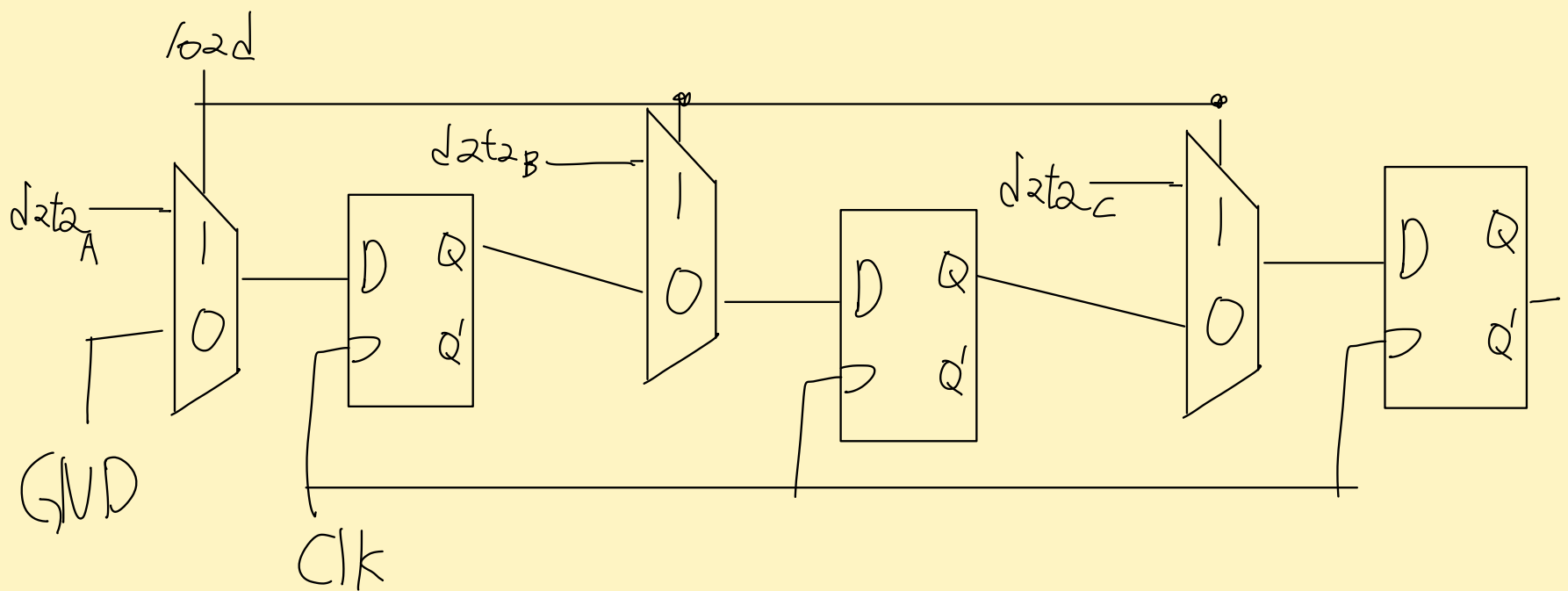


1. 74165 시프트 레지스터를 이용해서, 3 개 의 입력 을 받아 출력 하는 시스템을 설계하라.

이.)

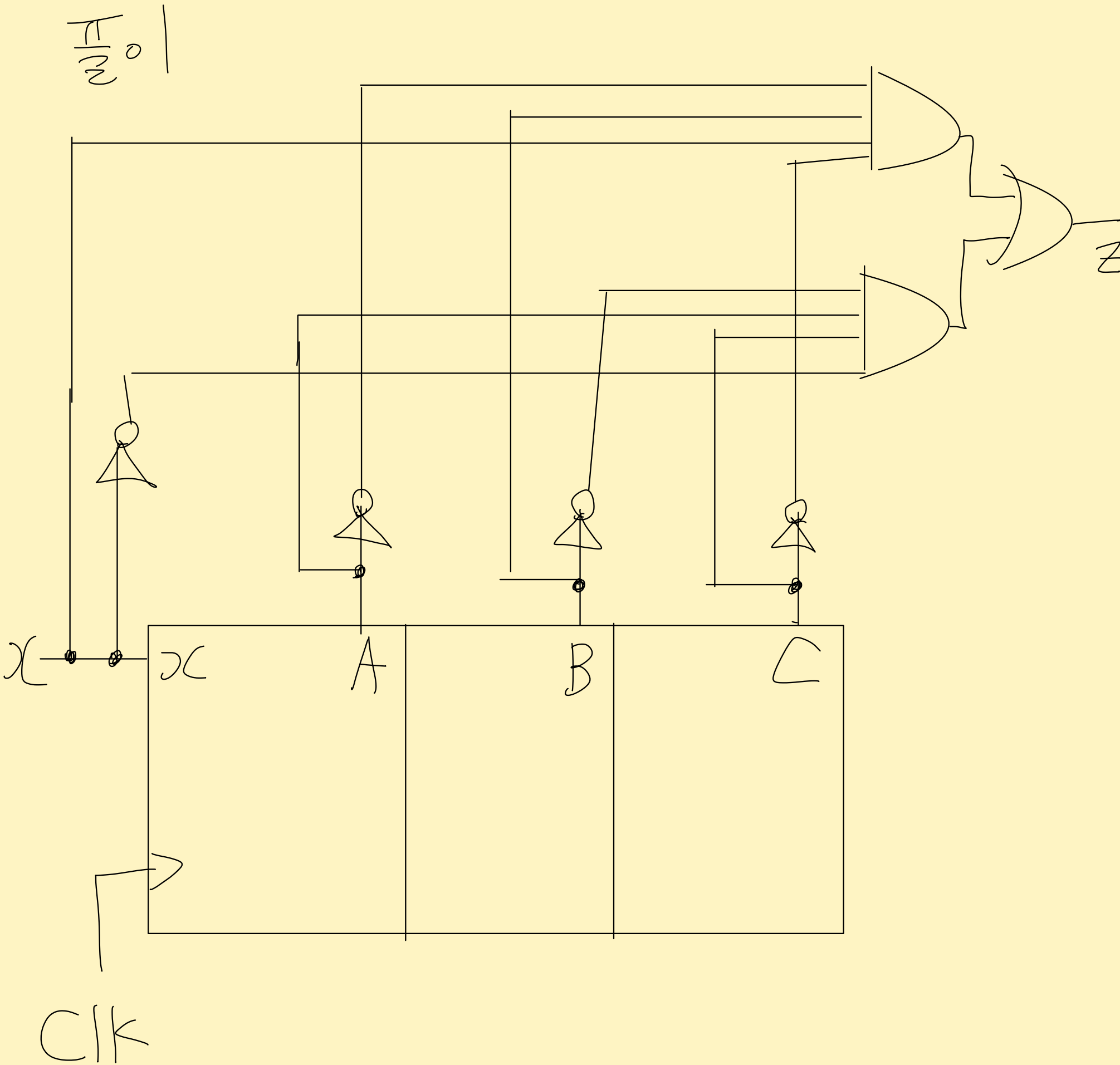

4. 입력이 정확히 4 클럭 동안에 계속 변경되면 출력이 1이 되는 시스템을 설계하라. 조합논리 블록 이외에도 4 bit 시프트 레지스터를 이용할 수 있다.



11. 최근 3개의 입력 중에서 적어도 2개(현재 값 포함)가 1이면 출력  $z$ 가 1인 시 시스템의 블록도를 보여라. 상태표나 상태도를 보이고, 어떤 종류의 플립플롭과 게이트도 사용할 수 있다.

$$\frac{\pi}{2} \text{ or } 1.$$
