

1. 74164 시프트레지스터와 D 플립플롭 1개를 이용하여
최소 10개 입력이 모두 1이면 출력값이 1이 되는 시스템을 설계하라.

2. 입력 신호가 정확히 5클럭 동안에 만 1을 유지하고 이후 0으로 떨어질 때
출력값이 1이 되는 시스템을 설계하라. 조합 논리 블록 이외에도 능선의
4비트 카운터를 이용 할 수 있다.

3. 현재 값을 포함해 최근 4개 입력 데이터 중 1의 개수가 3개 이상일 경우
출력값이 1이 되는 시스템의 블록도를 보여라. 어떤 종류의 F/F과 게이트도
사용 할 수 있다.

0 1 1

1 0 0

1 0 1

1 1 0

1 1 1

0 0 0

0 0 1

0 1 0

0 1 1

1 0 0

1 0 1

1 1 0

1 1 1

0 0 0

0 0 1

0 1 0

0 1 1

1 0 0

1 0 1

1 1 0

1 1 1

0 0 0

0 0 1

0 1 0

0 1 1

1 0 0

1 0 1

1 1 0

1 1 1

0 0 0


0 0 1

0 1 0

0 1 1

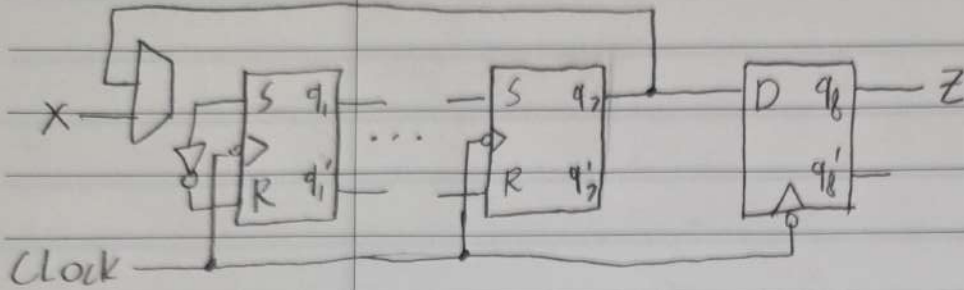
1.

$$Z = X \cdot q_0 \cdot q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_8$$



2.

$$Z = X' q_3' q_2 q_1' q_0$$

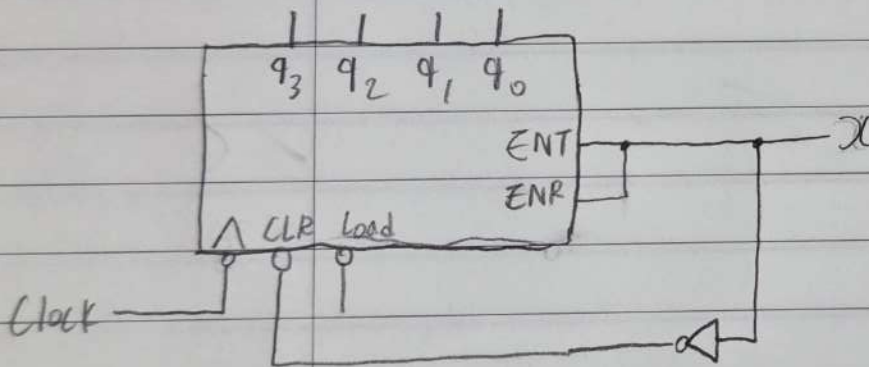

3.

