

26-1학기 디지털 논리회로


## chapter 8 연습문제

002분반  
23010818 민태균


1. 74164 시프트 레지스터를 이용하여, 최근 8개의 입력이 모두 1일 때 출력 1을 내는 시스템을 설계하시오.
  
2. 입력이 정확히 5클럭 주기 동안 1을 유지한 직후에 출력이 1이 되는 시스템을 설계하시오. 조합 논리는 블록 이외에도 다음과 같은 것들을 이용할 수 있다.
  - a. 하나의 4비트 카운터
  - b. 하나의 8비트 시프트 레지스터
  
3. 최근 4개의 입력 중에서 적어도 3개(현재 값 포함)가 1이면 출력  $z$ 가 1인 시스템의 블록도를 보여라. 상태표나 상태도는 보일 필요 없고, 어떤 종류의 플립플롭과 게이트도 사용할 수 있다.

해답

1.

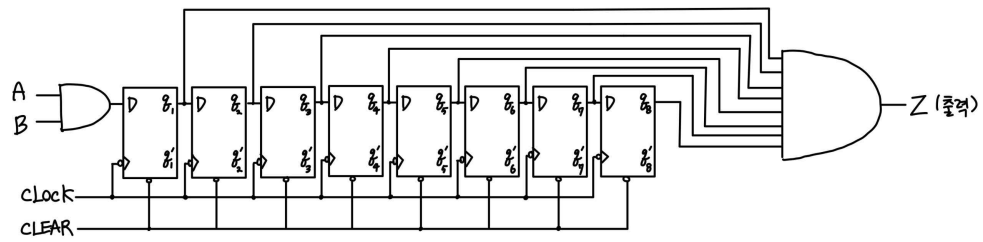

2.

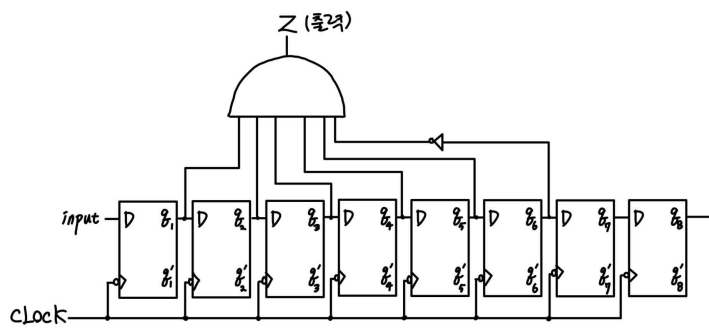

3.

